

Introducció als Computadors

Tema 4: Blocs aritmètics combinacionals per a naturals

<http://personals.ac.upc.edu/enricm/Docencia/IC/IC4.pdf>

Enric Morancho
(enricm@ac.upc.edu)

Departament d'Arquitectura de Computadors
Facultat d'Informàtica de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona

2020-21, 1^{er} quad.

Presentació publicada sota llicència Creative Commons 4.0



[1]

- Introducció
- Sumador binari
- Multiplicar per potències de 2
- Dividir entre potències de 2
- Comparadors de nombres naturals
- Disseny de nous blocs aritmètics
- Exercicis
- Conclusions
- Autoaprenentatge
- Miscel·lànea

- Hem vist com sintetitzar CLC's a partir de la seva taula de veritat
 - Descomposició de la funció en suma de *minterms*
- Però aquest mètode no serveix per a circuits amb moltes entrades
 - Ex: un sumador que rebi dos enters de 16 bits té 32 entrades
 - La seva taula de veritat tindria $2^{32} \approx 4.000$ milions de files
 - Amb dades de 32 o 64 bits, encara seria molt pitjor
- Dissenyarem CLC's que realitzin càlculs aritmètics amb naturals
 - Per fer un sumador binari adaptarem a base 2 el que sabem de base 10
 - Respecte als altres blocs, farem dissenys ad-hoc per a cada cas
 - Intentarem fer dissenys modulars, basant-nos en blocs més senzills

- Aritmètica convencional: el conjunt dels naturals és infinit
 - Si cal, el resultat de les operacions pot tenir més dígits que els operands
- Aritmètica computacional: utilitza subconjunt finit dels naturals
 - Els naturals es representen amb n bits (a IC, $n=16$)
 - El màxim natural representable és $2^n - 1$ (a IC, $2^{16} - 1 = 65.535$)
 - El resultat de les operacions no pot tenir més dígits que els operands
 - Penseu en el comptakilòmetres d'un cotxe o en un rellotge de busques
 - Després del quilòmetre 999.999 vindrà el 000.000
 - Després de les 12:59 vindrà la 1:00



[2]



[3]

- Aritmètica modular

- Introducció
- Sumador binari
 - Algoritme de suma en base b ($b \geq 2$)
 - Implementació del sumador binari
- Multiplicar per potències de 2
- Dividir entre potències de 2
- Comparadors de nombres naturals
- Disseny de nous blocs aritmètics
- Exercicis
- Conclusions
- Autoaprenentatge
- Miscel·lànea

- Introducció
- Sumador binari
 - Algoritme de suma en base b ($b \geq 2$)
 - Implementació del sumador binari
- Multiplicar per potències de 2
- Dividir entre potències de 2
- Comparadors de nombres naturals
- Disseny de nous blocs aritmètics
- Exercicis
- Conclusions
- Autoaprenentatge
- Miscel·lànea

- Siguin X i Y dos vectors de n díigits decimals
- Volem calcular un vector W tal que $W_u = X_u + Y_u$
 - Quants díigits ha de tenir el resultat?
 - Com $0 \leq X_u, Y_u \leq 10^n - 1 \implies 0 \leq X_u + Y_u \leq 2 \cdot 10^n - 2 < 10^{n+1}$
 - Per tant, $X_u + Y_u$ pot necessitar $n + 1$ díigits decimals
- Algorisme de suma
 - Sumem els díigits de les unitats $t_0 = x_0 + y_0$
 - w_0 pren per valor el dígit de les unitats de t_0
 - Si $t_0 \geq 10$, me'n porto 1 per a la propera suma
 - Sumem els díigits de les desenes $t_1 = x_1 + y_1$
 - Incremento t_1 en 1 si me'n porto 1 de la suma anterior
 - w_1 pren per valor el dígit de les unitats de t_1
 - Si $t_1 \geq 10$, me'n porto una per a la propera suma
 - Repetim el procés amb centenes,... fins a processar els n díigits
 - Si al fer la darrera suma me'n porto una, el resultat tindrà $n + 1$ díigits

- $X = x_{n-1}x_{n-2} \dots x_1x_0$ $x_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$
- $Y = y_{n-1}y_{n-2} \dots y_1y_0$ $y_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$
- $W = w_nw_{n-1}w_{n-2} \dots w_1w_0$ $w_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$
 - Volem que $W_u = X_u + Y_u$, on W té $n+1$ dígits, X i Y en tenen n

```
c0=0;    // A la suma de les unitats no em porto res
for (k=0; k<n; k=k+1) {
    w_k = x_k + y_k + c_k; // 0 ≤ w_k ≤ (9+9+1) = 19
    if (w_k >= 10) {
        w_k = w_k - 10; // Em quedo amb xifra de les unitats
        c_{k+1} = 1; // Me'n porto una (carry) per a propera suma
    }
    else c_{k+1} = 0;
}
w_n = c_n; // Val 1 si de la darrera suma me'n porto una
```

- $X = x_{n-1}x_{n-2} \dots x_1x_0$ $x_i \in \{0, 1, \dots, b-1\}$
- $Y = y_{n-1}y_{n-2} \dots y_1y_0$ $y_i \in \{0, 1, \dots, b-1\}$
- Quants dígit té la suma?
 - Com $0 \leq X_u, Y_u \leq b^n - 1 \implies 0 \leq X_u + Y_u \leq 2 \cdot b^n - 2 < b^{n+1} \implies$ la suma pot necessitar $n+1$ dígit
- $W = w_nw_{n-1}w_{n-2} \dots w_1w_0$ $w_i \in \{0, 1, \dots, b-1\}$
 - Volem que $W_u = X_u + Y_u$, on W té $n+1$ dígit, X i Y en tenen n

```
c0=0;    // A la suma de les unitats no em porto res
for (k=0; k<n; k=k+1) {
    wk = xk + yk + ck; // 0 ≤ wk ≤ (b-1 + b-1 + 1) = 2b-1
    if (wk >= b) {
        wk = wk - b; // Em quedo amb xifra de les unitats
        ck+1 = 1; // Me'n porto una (carry) per a propera suma
    }
    else ck+1 = 0;
}
wn = cn; // Val 1 si de la darrera suma me'n porto una
```

- Base 2:

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ + \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ \hline \end{array}$$

- Base 8:

$$\begin{array}{r} 3 \ 6 \ 0 \ 4 \\ + \ 3 \ 3 \ 7 \ 2 \\ \hline \end{array}$$

- Base 16:

$$\begin{array}{r} A \ 3 \ B \ 5 \\ + \ C \ 7 \ 2 \ F \\ \hline \end{array}$$

- Base 2:

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \end{array}$$

- Base 8:

$$\begin{array}{r} 3\ 6\ 0\ 4 \\ +\ 3\ 3\ 7\ 2 \\ \hline 7\ 1\ 7\ 6 \end{array}$$

- Base 16:

$$\begin{array}{r} A\ 3\ B\ 5 \\ +\ C\ 7\ 2\ F \\ \hline 1\ 6\ A\ E\ 4 \end{array}$$

$1 + 1 = 10$
 $10 + 1 = 11$
 $11 + 1 = 100$
Got it?

[4]

- Introducció
- **Sumador binari**
 - Algoritme de suma en base b ($b \geq 2$)
 - **Implementació del sumador binari**
- Multiplicar per potències de 2
- Dividir entre potències de 2
- Comparadors de nombres naturals
- Disseny de nous blocs aritmètics
- Exercicis
- Conclusions
- Autoaprenentatge
- Miscel·lànea

- $X = x_{n-1}x_{n-2} \dots x_1x_0$ $x_i \in \{0, 1\}$
- $Y = y_{n-1}y_{n-2} \dots y_1y_0$ $y_i \in \{0, 1\}$
- $W = w_nw_{n-1}w_{n-2} \dots w_1w_0$ $w_i \in \{0, 1\}$
 - Volem que $W_u = X_u + Y_u$, on W té $n+1$ dígits, X i Y en tenen n

```
c0=0;    // A la suma de les unitats no em porto res
for (k=0; k<n; k=k+1) {
    w_k = x_k + y_k + c_k; // 0 ≤ w_k ≤ 3
    if (w_k >= 2) {
        w_k = w_k - 2; // Em quedo amb xifra de les unitats
        c_{k+1} = 1; // Me'n porto una (carry) per a propera suma
    }
    else c_{k+1} = 0;
}
w_n = c_n; // Val 1 si de la darrera suma me'n porto una
```

```
wk = xk + yk + ck; // 0 ≤ wk ≤ 3
if (wk >= 2) {
    wk = wk - 2; // Em quedo amb xifra de les unitats
    ck+1 = 1;      // Me'n porto una per a propera suma
}
else ck+1 = 0;
```

- Donats els tres bits x_k, y_k, c_k retorna el nombre binari $c_{k+1}w_k$ que indica quants d'aquests tres bits valen "1"
 - Casos possibles:

x_k	0	0	0	0	1	1	1	1
y_k	0	0	1	1	0	0	1	1
$+ c_k$	$+ 0$	$+ 1$	$+ 0$	$+ 1$	$+ 0$	$+ 1$	$+ 0$	$+ 1$
$\frac{c_{k+1}}{w_k}$	$\frac{0}{00}$	$\frac{0}{01}$	$\frac{0}{01}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{0}{01}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{0}{10}$	$\frac{1}{11}$

- Podem implementar-la mitjançant un CLC amb 3 entrades i 2 sortides
 - Full-adder (FA)

- Taula de veritat:


x_k	y_k	c_k	c	s
			c_{k+1}	w_k
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$x_k + y_k + c_k = 2 \cdot c_{k+1} + w_k$$

(+ i . aritmètiques, no lògiques)

- Encapsulat:

 - Les entrades no estan etiquetades perquè són intercanviables



- Exemple $n = 4$
 - Al FA de la dreta li fem arribar un "0" com a una de les entrades perquè la suma de les unitats no pot portar-se res d'una suma anterior
 - Si c_4 val "1" indica que el resultat de la suma necessitaria 5 bits


$$c_0 = 0 ;$$

$$(c_1, w_0) = \mathbf{Fa}(x_0, y_0, c_0) ;$$

$$(c_2, w_1) = \mathbf{Fa}(x_1, y_1, c_1) ;$$


$$(c_3, w_2) = \mathbf{Fa}(x_2, y_2, c_2) ;$$
 
$$(c_4, w_3) = \mathbf{Fa}(x_3, y_3, c_3) ;$$



- Ripple carry adder* (RCA)
 - Hi ha altres dissenys de sumadors amb millors prestacions

 - Entrades: X, Y de $n = 16$ bits
 - Els cables gruixuts blaus representen busos (feixos) de n senyals
- Sortides: W de $n = 16$ bits i c (*carry*) d'un bit
 - $W_u = (X_u + Y_u) \bmod 2^n$
 - $c = 1 \iff X_u + Y_u \geq 2^n$
 - $c = 1$ indica que el resultat necessitaria $n + 1$ bits (*overflow*)
 - La propagació del *carry* per tots els FA's determinarà el camí crític



- El bloc aritmètic ADD **no** calcula la suma convencional ($X_u + Y_u$)
 - El bloc ADD calcula la suma mòdul 2^n
 - $W = ADD(X, Y)$
 - En general, $W_u = (X_u + Y_u) \bmod 2^n \neq X_u + Y_u$
 - El que seria el bit w_n no forma part del resultat W
- En molts casos, el resultat de la suma convencional i el de la suma modular coincideixen
 - Quan no ho facin, $W_u \neq X_u + Y_u$, direm que **el resultat de la suma convencional no és representable amb n bits**
 - *Overflow* (sobreeximent)
 - La sortida c del bloc ADD tindrà el valor "1" per indicar-ho
 - Sempre es complirà que $X_u + Y_u = c \cdot 2^n + W_u$
 - c seria el bit w_n de la suma convencional
 - W conté els n bits baixos de la suma convencional


- Donats vectors X i Y de 4 bits, determineu el resultat de la suma modular en 4 bits ($W = ADD(X, Y)$ i W_u), si s'ha produït *overflow* (c) i el resultat de la suma convencional ($X_u + Y_u$)

X	X_u	Y	Y_u	$W =$ $ADD(X, Y)$	W_u	c	$X_u + Y_u$
1100	12	0011	3				
0010	2	1111	15				
1111	15	1111	15				

- Donats vectors X i Y de 4 bits, determineu el resultat de la suma modular en 4 bits ($W = ADD(X, Y)$ i W_u), si s'ha produït *overflow* (c) i el resultat de la suma convencional ($X_u + Y_u$)

X	X_u	Y	Y_u	$W =$ $ADD(X, Y)$	W_u	c	$X_u + Y_u$
1100	12	0011	3	1111	15	0	15
0010	2	1111	15	0001	1	1	17
1111	15	1111	15	1110	14	1	30

 - Year 2000 problem [5]
- Gangnam Style overflows INT_MAX, forces YouTube to go 64-bit [6]
- GPS Week Number Rollover [7]
- IPv4 address exhaustion [8]
- Japan running out of credit card numbers [9]
- Year 2038 problem [10]
- Sistema de fitxers NTFS: data límit 28 de maig del 60.056 [11]
- Matrícules dels cotxes
- Marcadors esportius



[12]

[13]

[14]

- Podem sintetitzar el *full-adder* a partir de la seva taula de veritat
 - Descomposició en suma de *minterms*
- Però el construirem a partir d'un CLC més senzill, el *half-adder*
 - Disseny modular

- El *half-adder* calcularà les taules de sumar en base 2 (+ aritmètic)

x	y	$x + y$
0	0	0
0	1	1

x	y	$x + y$
1	0	1
1	1	10

- Com un dels resultats necessita dos bits, codifiquem tots amb dos bits

x	y	$x + y$
0	0	00
0	1	01

x	y	$x + y$
1	0	01
1	1	10



- Half-Adder: CLC que implementa taules de sumar en base 2
 - Taula de veritat del HA (separant els bits de sortida)

x	y	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$x + y = 2 \cdot c + s$$


(+ i . aritmètics, no lògics)

x	y	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

  

- Síntesi de cada sortida:
 - c: porta AND-2
 - x: porta XOR-2
- Encapsulat:
 - No cal identificar les entrades perquè són intercanviables
 - Sí que cal identificar les sortides c i s


 
- Utilitzant tres blocs HA (aprofitem associativitat i respectem pesos)



x_0	y_0	z_0	a_1	a_0	b_1	b_0	c_2	c_1	w_2	w_1	w_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1

- Observem que w_2 sempre val "0"
 - Ja quadra, perquè hem vist que el resultat del FA només té 2 bits
- Simplificarem el càlcul de w_1 fent $OR-2(a_1, b_1)$

  - Utilitzant dos blocs HA i una porta OR-2
 - També amb 1 porta OR-2, 2 portes AND-2 i 2 portes XOR-2



- Introducció
- Sumador binari
- **Multiplicar per potències de 2**
- Dividir entre potències de 2
- Comparadors de nombres naturals
- Disseny de nous blocs aritmètics
- Exercicis
- Conclusions
- Autoaprenentatge
- Miscel·lànea


- En base b , multiplicar un número per b (10_b) és equivalent a desplaçar tots els dígitos una posició a l'esquerra i afegir un 0 per la dreta
 - Exemples:
 - $25 \cdot 10 = 250$
 - $13 = 1101_2 \implies 13 \cdot 2 = 11010_2$
 - $75 = 4B_{16} \implies 75 \cdot 16 = 4B0_{16}$
- En base b , multiplicar un número per b^k (10^k_b) és equivalent a desplaçar els dígitos k posicions a l'esquerra i afegir k 0's per la dreta
 - Exemples:
 - $25 \cdot 10^4 = 250.000$
 - $13 = 1101_2 \implies 13 \cdot 2^2 = 110100_2$
 - $75 = 4B_{16} \implies 75 \cdot 16^3 = 4B000_{16}$
- Demostració: a partir de la fórmula que calcula X_u
 - $X = x_{n-1}x_{n-2} \dots x_1x_0, \quad x_i \in \{0, 1, \dots, b-1\} \implies X_u = \sum_{i=0}^{n-1} x_i \cdot b^i$
 - Si $Y = x_{n-1}x_{n-2} \dots x_1x_00 \implies Y_u = b \cdot X_u$
 - Si $Y = x_{n-1}x_{n-2} \dots x_1x_0000 \implies Y_u = b^3 \cdot X_u$

- A una implementació hardware, la mida de l'entrada i del resultat de l'operació estarà limitada a n bits
- A un nombre de n bits, desplaçar els dígit k posicions a l'esquerra provoca que es descartin els k bits de més pes de l'entrada
 - Exemple:
 - Si $n = 8$, desplaçar el nombre 10100011 tres posicions a l'esquerra resulta 00011000
 - Els bits "101" desapareixen del resultat
- Si algun d'aquests k bits de més pes val "1", el resultat del desplaçament no serà representable amb n bits

- SL-k: *Shift Left-k*

- Implementació per a $k = 4$

 - El resultat serà no representable amb 16 bits si algun dels $k = 4$ bits de més pes de X val "1"
- El bloc SL-4 mostrat no incorpora aquesta informació com a sortida




- $$W_u = (X_u \cdot 2^k) \bmod 2^n$$

- Introducció
- Sumador binari
- Multiplicar per potències de 2
- **Dividir entre potències de 2**
- Comparadors de nombres naturals
- Disseny de nous blocs aritmètics
- Exercicis
- Conclusions
- Autoaprenentatge
- Miscel·lànea

- En base b , la divisió entera d'un número entre b (10_b), arrodonint per defecte, és equivalent a descartar el dígit de menys pes i desplaçar tots els dígits una posició a la dreta
 - Exemples:
 - $25/10 = 2$
 - $13 = 1101_2 \implies 13/2 = 110_2$
 - $75 = 4B_{16} \implies 75/16 = 4_{16}$
- En base b , la divisió entera d'un número entre b^k , arrodonint per defecte, és equivalent a descartar els k dígits de menys pes i desplaçar els dígits k posicions a la dreta
 - Exemples:
 - $25.000/10^4 = 2$
 - $13 = 1101_2 \implies 13/2^3 = 1_2$
 - $331 = 14B_{16} \implies 331/16^2 = 1_{16}$
- Demostració: a partir de la fórmula que calcula X_u
 - $X = x_{n-1}x_{n-2} \dots x_1x_0, \quad x_i \in \{0, 1, \dots, b-1\} \implies X_u = \sum_{i=0}^{n-1} x_i \cdot b^i$
 - Si $Y = x_{n-1}x_{n-2} \dots x_1 \implies Y_u = \lfloor X_u/b \rfloor$
 - Si $Y = x_{n-1}x_{n-2} \dots x_2 \implies Y_u = \lfloor X_u/b^2 \rfloor$

 - SRL-k: *Shift Right Logically-k*
 - Implementació per a $k = 4$



- $W_u = \lfloor X_u / 2^k \rfloor$
 - El resultat sempre és representable perquè és menor que l'entrada
- Quan estudiem la representació dels enters, veurem que el bloc SRL no serà utilitzable amb nombres enters mentre que el bloc SL serà vàlid tant per naturals com per a enters

- Introducció
- Sumador binari
- Multiplicar per potències de 2
- Dividir entre potències de 2
- **Comparadors de nombres naturals**
- Disseny de nous blocs aritmètics
- Exercicis
- Conclusions
- Autoaprenentatge
- Miscel·lànea

- Dissenyarem tres tipus de comparadors de naturals

- EQ ual: $w = EQ(X, Y)$

```
if (X==Y) w=1; else w=0;
```

- Less Than Unsigned: $w = LTU(X, Y)$

```
if (Xu<Yu) w=1; else w=0;
```

- Less or Equal Unsigned: $w = LEU(X, Y)$

```
if (Xu<=Yu) w=1; else w=0;
```

- No farem comparadors $>$ i \geq perquè $A > B \iff B < A$ i
 $A \geq B \iff B \leq A$

- Entrades: dos nombres naturals codificats amb 16 bits


- Sortida: un bit

- 0: la comparació és falsa
- 1: la comparació és certa




- Els implementarem utilitzant CLC's ja vistos o més senzills

- Disseny modular

 - $SUB(X, Y)$: bloc restador
 - El bloc SUB calcula $X_u - Y_u$
 - Si $X_u < Y_u$, la sortida b valdrà "1"
 - Indica que el resultat no és representable (resultat negatiu)
- $z(W)$: bloc z (zero)
 - El bloc z retorna "1" si els n bits de l'entrada valen "0"
 - Fa la OR-n de tots els bits del resultat i inverteix la sortida



   - $EQ(X, Y)$ s'implementarà amb el bloc SUB i el bloc z
 - $X = Y \iff X_u - Y_u = 0$
- $LTU(X, Y)$ s'implementarà amb el bloc SUB
 - $X_u < Y_u \iff X_u - Y_u < 0 \iff b = 1$
- $LEU(X, Y)$ s'implementarà amb els blocs SUB i z
 - $X_u \leq Y_u \iff EQ(X, Y) \text{ o } LTU(X, Y)$




- Donats vectors X i Y de 8 bits, determineu el resultat de les comparacions entre X i Y

X	Y	$EQ(X, Y)$	$LTU(X, Y)$	$LEU(X, Y)$
10101100	01001010	0	0	0
00010111	01011101	0	1	1
10101010	10101010	1	0	1


- Introducció
- Sumador binari
- Multiplicar per potències de 2
- Dividir entre potències de 2
- Comparadors de nombres naturals
- Disseny de nous blocs aritmètics
 - Incrementador
 - Multiplicador per 5
- Exercicis
- Conclusions
- Autoaprenentatge
- Miscel·lànea

- Introducció
- Sumador binari
- Multiplicar per potències de 2
- Dividir entre potències de 2
- Comparadors de nombres naturals
- Disseny de nous blocs aritmètics
 - Incrementador
 - Multiplicador per 5
- Exercicis
- Conclusions
- Autoaprenentatge
- Miscel·lànea

 - Incrementador: CLC que rep d'entrada un bus X de n bits i retorna un bus W de n bits tal que $W_u = (X_u + 1) \bmod 2^n$
- 1 bloc ADD de n bits o directament n blocs FA
 - Suma els vectors de n bits X i $000 \dots 001$
 - Un dels operands dels FA sempre valdria "0"



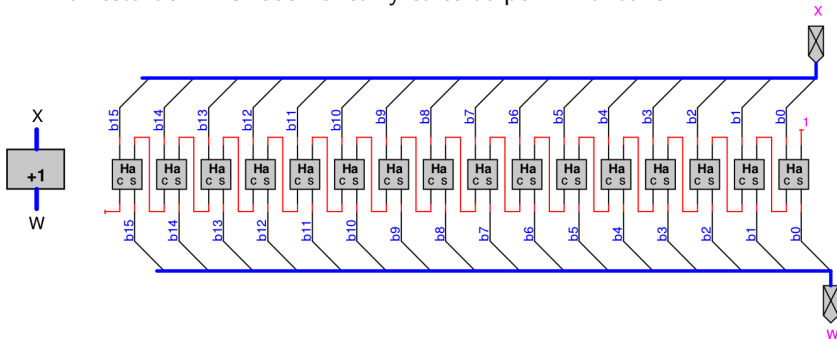- Incrementador: CLC que rep d'entrada un bus X de n bits i retorna un bus W de n bits tal que $W_u = (X_u + 1) \bmod 2^n$
 - Cada HA rep un element de X
 - El primer HA també rep un "1"
 - La resta de HA's reben el carry calculat pel HA anterior



- Podem substituir el primer HA per una NOT i connectar b_0 al segon


- Introducció
- Sumador binari
- Multiplicar per potències de 2
- Dividir entre potències de 2
- Comparadors de nombres naturals
- Disseny de nous blocs aritmètics
 - Incrementador
 - Multiplicador per 5
- Exercicis
- Conclusions
- Autoaprenentatge
- Miscel·lànea

CLC que amb entrada X de n bits i sortida W de m bits on $W_u = 5 \cdot X_u$.
 Determineu m per garantir que el resultat sempre sigui representable.


- $W_u = 5 \cdot X_u = 4 \cdot X_u + X_u = 2^2 \cdot X_u + X_u$
 - $X_u \cdot 2^2$ requereix $n + 2$ bits
 - Sumar una dada de $n + 2$ bits amb una de n bits genera $n + 3$ bits
 - Per tant, $m = n + 3$
- Possibles dissenys:
 - Amb un bloc SL-2 i un bloc ADD de $n + 2$ bits
 - Amb $n + 2$ FA's, fent el desplaçament a l'esquerra manualment
 - Exemple per $n = 4$ i $m = n + 3 = 7$

$$\begin{array}{r}
 \\
 \\
 + \\
 \hline
 w_6
 \end{array}$$


⇒

 

 - Analitzant les entrades dels blocs FA, podem simplificar el disseny:



- Analitzant les entrades dels blocs FA, podem simplificar el disseny:
 - Els FA que calculen w_0 i w_1 tenen dues entrades amb el valor "0"
 - Podem connectar directament x_0 i x_1 a w_0 i w_1 respectivament
 - Els que calculen w_2 , w_4 , w_5 i w_6 tenen un operand amb el valor "0"
 - Els podem substituir per blocs Ha
 - El que calcula w_3 és necessari perquè pot haver de sumar tres valors diferents de "0"

 

- Introducció
- Sumador binari
- Multiplicar per potències de 2
- Dividir entre potències de 2
- Comparadors de nombres naturals
- Disseny de nous blocs aritmètics
- **Exercicis**
- Conclusions
- Autoaprenentatge
- Miscel·lànea

Dibuixeu l'esquema lògic intern dels blocs combinacionals que es demanen a continuació. Per a fer-los, caldrà combinar els blocs vistos anteriorment.

- Valor absolut de $X-Y$. Bloc que calcula $Wu=|Xu-Yu|$ on X , Y i W són busos de 8 bits.
 - Primer, utilitzant dos restadors SUB de 8 bits, un comparador LEU i un multiplexor de busos de 8 bits.
 - Després, a partir de dos restadors SUB de 8 bits, un comparador LEU, dos blocs AND, un sumador ADD (o un bloc OR), les portes lògiques que siguin necessàries (i sense utilitzar multiplexors).
- Majoria d'uns. Bloc amb una entrada X de 8 bits i sortida d'un sol bit. La sortida val 1 si X conté més 1's que 0's; altrament valdrà 0. Construïu el bloc a partir d'un Half-Adder, dos Full-Adders, dos blocs ADD, un bloc LEU i les portes lògiques que siguin necessàries.
 - Exemple: si l'entrada és 10101010_2 la sortida serà 0 però si l'entrada és 11001111_2 la sortida serà 1.

- Introducció
- Sumador binari
- Multiplicar per potències de 2
- Dividir entre potències de 2
- Comparadors de nombres naturals
- Disseny de nous blocs aritmètics
- Exercicis
- **Conclusions**
- Autoaprenentatge
- Miscel·lànea

- Hem fet dissenys ad-hoc per a blocs aritmètics per a naturals
 - Síntesi basada en descomposició en suma de *minterms* és inviable
- Els blocs aritmètics fixen la mida dels operands d'entrada i sortida
 - A aquesta assignatura $n = 16$, però és comú $n = 32$ o $n = 64$
 - No és possible representar naturals majors o iguals a 2^n
 - L'aritmètica computacional implementa aritmètica modular 2^n
 - El resultat de l'aritmètica computacional pot no coincidir amb el de l'aritmètica convencional
- Alguns blocs tenen una sortida que indica que el resultat de l'aritmètica convencional no és representable amb n bits
 - El bloc ADD té la sortida c *carry* per indicar que el resultat de la suma amb aritmètica convencional requereix $n + 1$ bits
- No oblideu respondre l'ET4 a Atenea i fer autoaprenentatge dels temes indicats a continuació!

- Introducció
- Sumador binari
- Multiplicar per potències de 2
- Dividir entre potències de 2
- Comparadors de nombres naturals
- Disseny de nous blocs aritmètics
- Exercicis
- Conclusions
- **Autoaprenentatge**
- Miscel·lànea

- Haureu d'estudiar pel vostre compte les següents seccions de la documentació de l'assignatura:
 - 4.3 Restador binari
 - És clau que us adoneu que el resultat de la resta de dos naturals serà no representable com a natural si el resultat de la resta és negatiu i com detectar-ho
 - 4.7 Operadors lògics bit a bit
 - Veureu els operadors AND, OR, XOR i NOT bit a bit.
 - Podreu resoldre *The Hamlet's dilemma: To be or not to be* = $0xFF$:-)
 - 4.8 Disseny de multiplexors
 - Construïreu multiplexors grans a partir de multiplexors més petits, en particular, construir un $M \times 8-1$ (multiplexor de 8 entrades i 1 sortida) a partir de varis $M \times 2-1$ (multiplexors de 2 entrades i 1 sortida)
 - 4.9 Anàlisi de circuits amb blocs
 - Interpretar els senyals com a nombres naturals i representar la tasca dels blocs algebraicament.

- Introducció
- Sumador binari
- Multiplicar per potències de 2
- Dividir entre potències de 2
- Comparadors de nombres naturals
- Disseny de nous blocs aritmètics
- Exercicis
- Conclusions
- Autoaprenentatge
- Miscel·lànea

- Incrementador fet amb fusta
<https://www.youtube.com/watch?v=zELAfmp3fXY>
- Sumador fet amb fusta i bales
<https://www.youtube.com/watch?v=GcDshWmhF4A>

Llevat que s'indiqui el contrari, les figures, esquemes, cronogrames i altre material gràfic o bé han estat extrets de la documentació de l'assignatura elaborada per Juanjo Navarro i Toni Juan, o corresponen a enunciats de problemes i exàmens de l'assignatura, o bé són d'elaboració pròpia.

- [1] [Online]. Available: <https://www.quantamagazine.org/smaller-is-better-why-finite-number-systems-pack-more-punch-20190211/>.
- [2] [Online]. Available: <https://pixfeeds.com/images/auto/320-489978438-closeup-car-dashboard.jpg>.
- [3] [Online]. Available: <https://boomlyshop.com/collections/clocks-and-watches/products/lucite-11-big-number-wall-clock>.
- [4] [Online]. Available: <https://www.walmart.com/ip/Binary-Math-Computer-Science-Humor-Graphic-Framed-Print-Poster-Wall-or-Desk-Mount-Options/747826982>.
- [5] [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Year_2000_problem.
- [6] [Online]. Available: https://arstechnica.com/information-technology/2014/12/gangnam-style-overflows-int_max-forces-youtube-to-go-64-bit/.
- [7] [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_Week_Number_Rollover.
- [8] [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/IPv4_address_exhaustion.
- [9] [Online]. Available: <https://www.theguardian.com/world/2020/aug/24/japan-running-out-of-credit-card-numbers-amid-online-shopping-boom>.
- [10] [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_problem.
- [11] [Online]. Available: <https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS>.
- [12] [Online]. Available: <https://www.matriculasdelmundo.com/espana.html>.

- [13] [Online]. Available:
<https://www.sport.es/es/noticias/futbol/amano-eldense-apuestas-segundab-mafia-5950546>.
- [14] [Online]. Available: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/0a/Nadia_Comaneci_1.00.jpg.

Introducció als Computadors

Tema 4: Blocs aritmètics combinacionals per a naturals

<http://personals.ac.upc.edu/enricm/Docencia/IC/IC4.pdf>

Enric Morancho
(enricm@ac.upc.edu)

Departament d'Arquitectura de Computadors
Facultat d'Informàtica de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona

2020-21, 1^{er} quad.

Presentació publicada sota llicència Creative Commons 4.0