# Informe previo Práctica-4

Apellidos y nombre:	Miquel Torner Viñals	Grupo:73
---------------------	----------------------	----------

(por orden alfabético)

### <u>Pregunta 1</u>

			@A		@B		_	OP		,			n		@D			N (Hexa)			. [	
		<sup>z</sup> q	βł	<sup>0</sup> q	<sup>z</sup> q	۱q	<sup>0</sup> q	Rb/N	۱q	°q	<sup>z</sup> q	۱q	<sup>0</sup> q	In/Alu	<sup>z</sup> q	μq	0q	WrD	$D_3$	$D_2$	P	D <sub>0</sub>
AND	R3, R1, R5	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Χ	Χ	Χ	Х
ADD	R1, R2, R3 // NOT R2, R1																					
SHAI	R7, R7, -3	1	1	1	Χ	Χ	Χ	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	F	F	F	D
ADDI	R4, R7, -1	1	1	1	Χ	Χ	Χ	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	F	F	F	F
OUT	R5 // IN R6	1	0	1	Χ	Χ	X	Χ	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	1	1	1	0	1	Χ	Χ	Χ	Х
IN	R1 // ADD R2, R3, R7	_																				
MOVEI	R3, 327	Χ	Χ	Х	Х	Χ	Χ	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	4	7
SHLI	R6, R6, 1	1	1	0	Χ	Χ	Χ	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
CMPEQ	-, R3, R2	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	Χ	Χ	Χ	Χ	0	Χ	Χ	Χ	Χ
SUBI	-, R2, 1	0	1	0	Χ	Χ	Χ	0	0	0	1	0	1	Χ	Χ	Χ	Χ	0	0	0	0	1

IN R1 // ADD R2, R3, R7 no es pot dur a terme ja que per fer-ho la nostra ALU hauria de ser capaç d'escriure dos valors en el banc de registres simultàniament.

## Pregunta 2

Mnemotécnico	Palabra de control				
	hexadecimal				
AND R3, R1, R5	06C070000				
ADD R1, R2, R3 // NOT R2, R1					
SHAI R7, R7, -3	1C0CFFFFD				
ADDI R4, R7, -1	1C089FFFF				
OUT R5 // IN R6	1401D0000				
IN R1 // ADD R2, R3, R7					
MOVEI R3, 327	002270147				
SHLI R6, R6, 1	180ED0001				
CMPEQ -, R3, R2	0D5600000				
SUBI -, R2, 1	080A00001				

## <u>Pregunta 3</u>


```
a) AND R3, R1, R5
Respuesta: R3 = 0
```


b) ADD R1, R2, R3 // NOT R2, R1 Respuesta: -----

#### Pregunta 4

a) Ya está resuelto en el enunciado


----- (No es modifica cap registre)

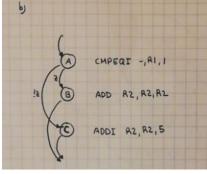

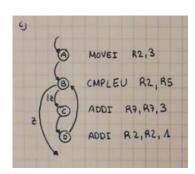


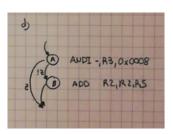
d) **if** 
$$(R1<3> = 1)$$
  
  $R2 = R2 + R5;$ 

(Nota: R1<3> se refiere al bit 3 del registro R1. La acción ANDI de R3 con un valor inmediato adecuado da como resultado 0 si el bit 3 de R1 vale 0 y distinto de 0 si vale 1).




### <u>Pregunta 5</u>

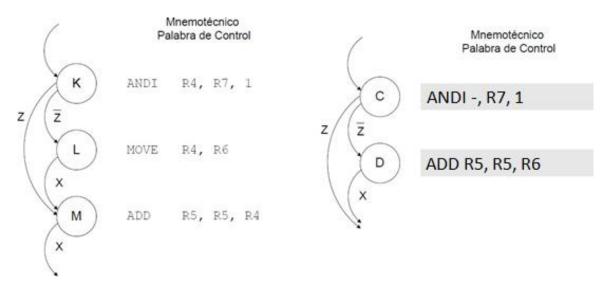

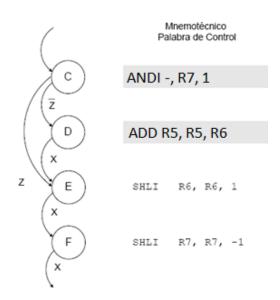

#### Pregunta 6

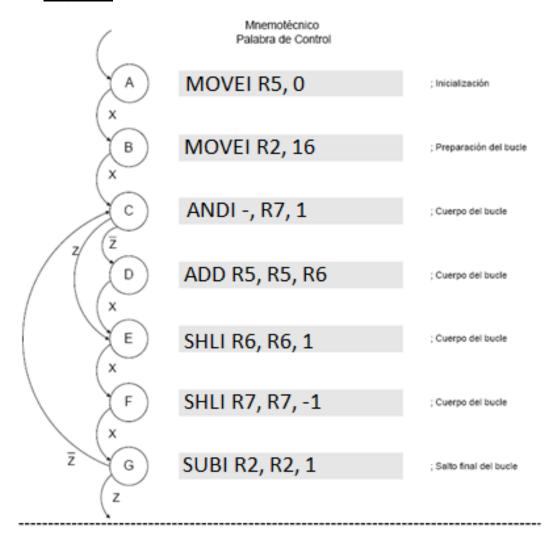

## <u>Pregunta 7</u>

Ciclo	Mnemotécnico	Estado actual de los registros									
		R2	R5	R6	R7						
0	MOVEI R5, 0	XXXX	XXXX	0011	0101						
1	MOVEI R2, 4		0000								
2	ANDI -, R7, 1	0100									
3	ADD R5, R5, R6										
4	SHLI R6, R6, 1		0011								
5	SHLI R7, R7, -1			0110							
6	SUBI R2, R2, 1				0010						
7	ANDI -, R7, 1	0011									
8	SHLI R6, R6, 1										
9	SHLI R7, R7, -1			1100							
10	SUBI R2, R2, 1				0001						
11	ANDI -, R7, 1	0010									
12	ADD R5, R5, R6										
13	SHLI R6, R6, 1		1111								
14	SHLI R7, R7, -1			1000							
15	SUBI R2, R2, 1				0000						
16	ANDI -, R7, 1	0001									
17	SHLI R6, R6, 1										
18	SHLI R7, R7, -1			0000							
19	SUBI R2, R2, 1				0000						


a) ¿Cuántos ciclos tarda en ejecutarse el algoritmo?

Triga 20 cicles a executar-se


 a) ¿Cuál es el estado de la UPG (el valor de los registros de la UPG) después de ejecutarse el algoritmo?

R2 = 0000; R5 = 1111; R6 = 0000; R7 = 0000

# <u>Pregunta 8</u>

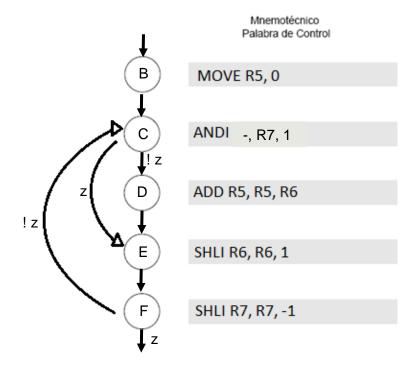

# <u>Pregunta 9</u>

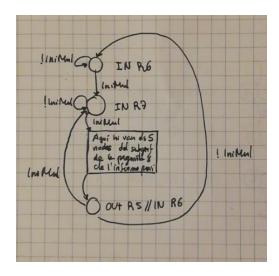

# Pregunta 10

ROM_Q+_MUL	
0x0 0x0 0x1 0x1	
0x1 0x1 0x2 0x2	
0x3 0x3 0x3 0x3	
0x4 0x5 0x4 0x5	
0x5 0x5 0x5 0x5	
0x6 0x6 0x6 0x6	
0x3 0x7 0x3 0x7	
0x0 0x1 0x0 0x1	

ROM_OUT_MUL
0x1E00000000
0x1F00000000
0x0D11000000
0x00E0000010
0x0DA4E00000
0x0EC7000010
0x0FE70FFFF0
0x1EA0000001