

Introducció als Computadors

Tema 8: Unitat de Procés General (UPG)

<http://personals.ac.upc.edu/enricm/Docencia/IC/IC8b.pdf>

Enric Morancho
(enricm@ac.upc.edu)

Departament d'Arquitectura de Computadors
Facultat d'Informàtica de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona

2020-21, 1^{er} quad.

Presentació publicada sota llicència Creative Commons 4.0




[1]

- Entrada/Sortida (E/S) síncrona a la UPG
- Exemples d'entrada/sortida síncrona
- Exercicis
- Conclusions

- Hem iniciat el disseny d'una Unitat de Procés General (UPG)
 - Té una paraula de control de 33 bits i genera 1 bit de condició (z)
 - La UC haurà de generar cada cicle la paraula de control
 - El bit z permet decidir quin és l'estat següent de la UC
- Ja hem vist com passar del codi C al graf d'estats de la UC
- Ara incorporarem l'E/S síncrona del PPE al graf d'estats de la UC
 - El mateix senyal de rellotge sincronitza emissor i receptor
 - Al tema 9 parlarem d'E/S asíncrona
- Adaptarem els PPE's del tema anterior a la UPG amb E/S
 - Crearem el graf d'estats de la UC
 - Potser haurem de modificar el sincronisme d'E/S
 - Per exemple, MCD tenia dos bussos d'entrada de dades

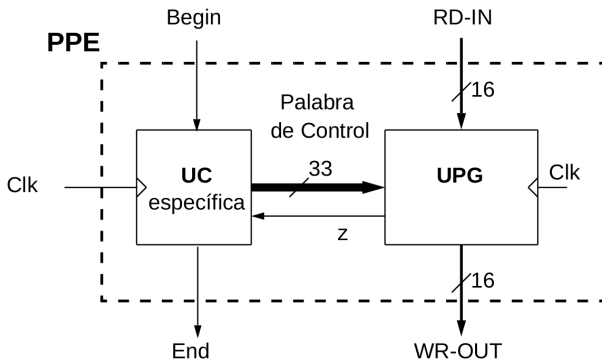- El PPE té un senyal de control d'entrada (*Begin*) i un de sortida (*End*)



- Crearem el graf d'estats de la UC
 - Cada estat tindrà dos senyals binàris d'entrada
 - El senyal de control d'entrada *Begin*
 - El bit de condició *z*
 - Cada estat generarà 34 senyals binaris de sortida
 - La paraula de control (33 bits) / Mnemotècnic
 - El senyal de control de sortida *End* (1 bit)
- La llegenda de tots els grafs d'estats d'aquest tema serà:

Begin, z



MNEMOTÉCNICOS

// End



- Si a un arc no apareix el nom d'un senyal d'entrada, indica que la transició és independent del valor d'aquest senyal
- Si el nom apareix sense negar, la transició es realitza si el senyal val "1"
- Si el nom apareix negat, la transició es realitza si el senyal val "0"

- Entrada/Sortida (E/S) síncrona a la UPG
- Exemples d'entrada/sortida síncrona
 - Suma-4
 - Suma- N
 - MCD
 - Màxim- N
- Exercicis
- Conclusions

- Entrada/Sortida (E/S) síncrona a la UPG
- Exemples d'entrada/sortida síncrona
 - Suma-4
 - Suma- N
 - MCD
 - Màxim- N
 - Exercicis
 - Conclusions

- La mateixa que al tema 7:
 - El cicle en que *Begin* val "1", a RD-IN també tindrem el primer valor
 - En cicles consecutius es rebran el segon, el tercer i el quart valor
 - El cicle que es mostri el resultat per WR-OUT, *End* ha de valdre "1"
 - La resta de cicles *End* ha de valdre "0"
 - El mateix cicle que es mostra el resultat d'una Suma-4, es pot començar a calcular una nova Suma-4
 - S'ignorarà el valor de *Begin* mentre es realitza una Suma-4
- L'especificació no determina quant de temps triga en donar el resultat
 - Qui utilitzi aquest PPE ha d'esperar fins que *End* valgui "1"

Cicle	0	1	2	3	4	...	t	t+1
Begin	0	1	x	x	x	...	0	0
RD-IN (dec)	x	23	5	12	18	...	x	x
WR-OUT (dec)	x	x	x	x	x	...	58	x
End	0	0	0	0	0	...	1	0

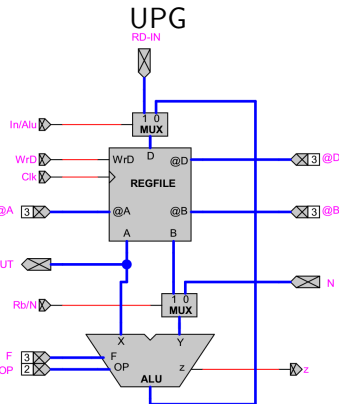 


- A la UP específica, el mateix cicle que rebem una dada de l'exterior podem operar amb ella
 - A la UPG, abans de poder operar amb ella ha de passar pel REGFILE
 - A més, al REGFILE només puc fer una escriptura per cicle

- Com la UPG té 8 registres, podem guardar els 4 valors a 4 registres
- **No** podrem fer sumes parcials a mesura que rebem els valors perquè no podríem guardar el resultat al banc de registres
 - Ja estem escrivint al REGFILE la dada rebuda pel bus RD-IN
- Un cop rebuts els 4 nombres, podrem sumar-los dos a dos
 - Fent una suma per cicle
- Assumim que al cicle t , *Begin*="1"

```
R1 = RD-IN(t);  
R2 = RD-IN(t+1);  
R3 = RD-IN(t+2);  
R4 = RD-IN(t+3);  
R5 = R1 + R2;      // t+4  
R5 = R3 + R5;      // t+5  
R5 = R4 + R5;      // t+6  
WR-OUT(t+7) = R5;
```


- Calen tres cicles per sumar els quatre valors
- A l'instant $t+7$, mostra el resultat per WR-OUT i posa *End* a "1"

Suma-4: graf d'estats UC per a la UPG

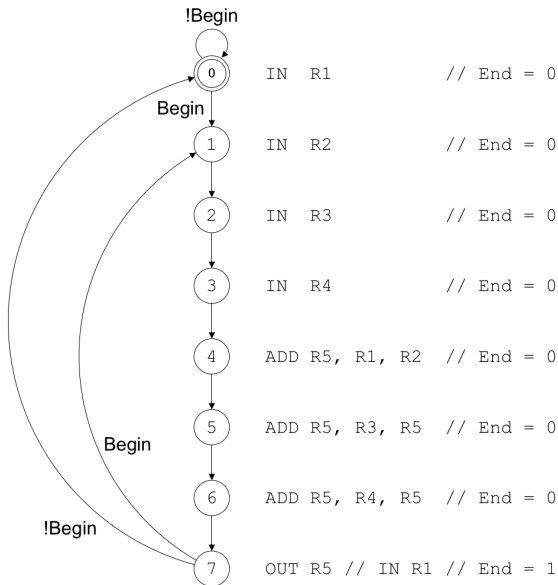


Mnemotécnicos	Palabra de Control de 33 bits									
	@A	@B	Rb/N	OP	F	In/Alu	@D	WrD	N (hexa)	
IN R1	x x x	x x x	x	x x	x x x	1	0 0 1	1	X X X X	
IN R2	x x x	x x x	x	x x	x x x	1	0 1 0	1	X X X X	
IN R3	x x x	x x x	x	x x	x x x	1	0 1 1	1	X X X X	
IN R4	x x x	x x x	x	x x	x x x	1	1 0 0	1	X X X X	
ADD R5, R1, R2	0 0 1	0 1 0	1	0 0	1 0 0	0	1 0 1	1	X X X X	
ADD R5, R3, R5	0 1 1	1 0 1	1	0 0	1 0 0	0	1 0 1	1	X X X X	
ADD R5, R4, R5	1 0 0	1 0 1	1	0 0	1 0 0	0	1 0 1	1	X X X X	
OUT R5 // IN R1	1 0 1	x x x	x	x x	x x x	1	0 0 1	1	X X X X	

 - Sintetitzem la UC amb una única ROM i un multiplexor de bussos. Quina serà la seva mida mínima?



 - Sintetitzem la UC amb una única ROM i un multiplexor de bussos. Quina serà la seva mida mínima?



- Solució:
 - Parametrització dels busos:
 - bits d'entrada: $n = 2$ (*Begin* i el bit de condició *z*)
 - bits de sortida: $m = 34$ (els 33 de la paraula de control i *End*)
 - bits d'estat: $k = \lceil \log_2 8 \rceil = 3$
 - La ROM tindrà $2^k = 8$ paraules (files)
 - Cada paraula tindrà $2^n \times k + m$ bits, és a dir $2^2 \times 3 + 34 = 46$ bits
 - La mida de la ROM serà $8 \text{ paraules} \times 46 \text{ bits/paraula} = 368$ bits


- El PPE Suma-4 del tema 7 triga 4 cicles però el del tema 8 en triga 7
 - La UP específica opera directament amb la dada del bus de dades
 - A la UPG, la dada ha de passar prèviament pel banc de registres
 - El banc de registres només permet una escriptura per cicle
 - Si el disseny de la UPG hagués fet arribar RD-IN a l'entrada de la ALU, també podria fer el càlcul en 4 cicles
- Qualsevol UC de fins a 8 estats que controli la UPG es pot representar amb 368 bits
 - El contingut de la "ROM Q^+ i sortides"
 - Una matriu de bits de 8 files \times 46 columnes = 368 bits
 - Aquests 368 bits constitueixen el *programa* que controla la UPG

- Entrada/Sortida (E/S) síncrona a la UPG
- Exemples d'entrada/sortida síncrona
 - Suma-4
 - Suma- N
 - MCD
 - Màxim- N
- Exercicis
- Conclusions

- El mateix cicle que *Begin* val "1", a RD-IN es rep el valor N
- Els següents N cicles, es rebran els N valors a sumar
- El cicle que es mostri el resultat per WR-OUT, *End* ha de valdre "1"
 - La resta de cicles *End* ha de valdre "0"
- El mateix cicle que es mostra el resultat d'una Suma- N , es pot començar a tractar una nova Suma- N
- S'ignorarà el valor de *Begin* mentre es realitza un Suma- N


Cicle	0	1	2	3	4	5	6	...	t	t+1
Begin	0	1	x	x	x	x	x	...	0	0
RD-IN (dec)	x	5	15	12	18	10	22	...	x	x
WR-OUT (dec)	x	x	x	x	x	x	x	...	77	x
End	0	0	0	0	0	0	0	...	1	0

 - Implementació:
 - Dos registres
 - Un conté la suma parcial i l'altre el comptador de nombres pendents
 - Dos blocs aritmètics
 - Un bloc actualitza la suma i l'altre el comptador
 - Els blocs treballen en paral·lel



- **No** podrà complir l'especificació original
 - Com hem vist al Suma-4, les dades rebudes per RD-IN s'han de guardar a REGFILE al mateix cicle
 - Però la UPG només té 8 registres!
 - A més, la UPG només pot fer un càlcul per cicle
- Caldrà relaxar la temporització
 - Abans de rebre un nou nombre, caldrà haver processat l'anterior
 - Carregar el nombre en un registre
 - Actualitzar la suma parcial
 - Actualitzar el comptador de nombres pendents
 - Decidir si es continua iterant o si es pot abandonar el bucle

Suma-N: graf d'estats UC per a la UPG

 

IN R1 // End = 0

IN R2 // End = 0

ADDI R1, R1, -1 // End = 0

IN R3 // End = 0

ADD R2, R2, R3 // End = 0

OUT R2 // IN R1 // End = 1


- Paper dels registres:
 - R1 s'inicialitza amb el valor N i després conté la quantitat de nombres pendents de ser tractats
 - R2 s'inicialitza amb el primer nombre i després conté la suma parcial dels nombres llegits fins ara
 - R3 s'utilitza per llegir la resta de nombres
- Temporització aconseguida:
 - Suposant que en el cicle c $\text{Begin} = "1"$ i es rep el valor N ,
 - al cicle $c + 1$ es rep el primer nombre
 - al cicle $c + 3$ es rep el segon
 - a partir d'ara, cada tres cicles es rep un nou nombre
- L'acabament del bucle es detecta quan el comptador arriba al valor 0
 - El bit z ho indica a l'estat on es decrementa el comptador
- Si el codi incrementés el comptador en comptes de decrementar-lo...
 - El final del bucle es detectaria quan el comptador arribés a N
 - Caldria un estat més per fer la comparació del comptador amb N
 - La UPG processaria els nombres a un ritme d'un cada quatre cicles

- Determineu les paraules de control corresponents als mnemotècnics del graf d'estats de la UC que calcula Suma- N
- Quants cicles triga el càlcul si $N = 5$?
 - Des del cicle on $Begin = 1$ fins el cicle on $End = 1$, ambdós inclosos
- Quants cicles triga el càlcul per a un valor arbitrari de N , on $N \geq 2$?
- Com caldria modificar el graf d'estats de la UC si, suposant que en el cicle c $Begin = "1"$ i es rep el valor N , al cicle $c + 3$ es rep el primer nombre, al cicle $c + 6$ es rep el segon, al cicle $c + 9$ el tercer, ...?

- Entrada/Sortida (E/S) síncrona a la UPG
- Exemples d'entrada/sortida síncrona
 - Suma-4
 - Suma- N
 - MCD
 - Màxim- N
- Exercicis
- Conclusions

- Haurem d'adaptar el protocol d'entrada sortida del PPE
 - El PPE del tema 7 tenia dos bussos d'entrada de dades però la UPG només en té un (RD-IN)
- Quan *Begin* valgui "1", aquest cicle rebrem el primer nombre a RD-IN
 - El segon nombre es rebrà el cicle següent
- Quan el càlcul estigui complet, *End* es posarà a "1" i, al mateix cicle, també mostrarà el resultat a WR-OUT


MCDv1: graf d'estats UC per a la UPG

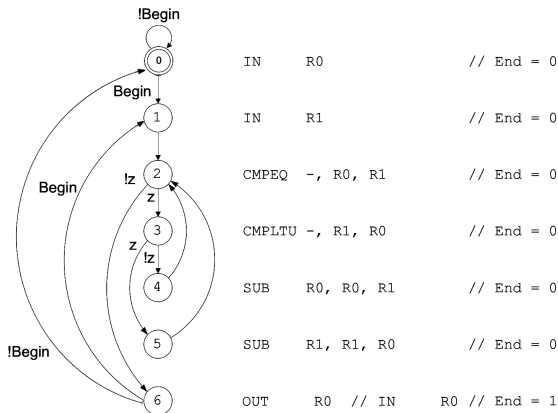

- A l'estat 0 es carrega RD-IN a R0 per si al final de cicle *Begin*="1"
 - Si no ho féssim, perdriem el primer operand del MCD
- A l'estat 1 es carrega el segon operand a R1
- Els estats 2 al 5 els vàrem veure com a exemple a l'anterior tema
- A l'estat 6:
 - es mostra el resultat per WR-OUT
 - es posa a "1" el senyal del control *End*
 - es carrega RD-IN a R0 per si al final d'aquest cicle *Begin*="1"
- L'estat següent a l'estat 6 depèn del valor del senyal *Begin*
 - Si *Begin*="1" l'estat següent és 1 perquè s'ha iniciat un nou càlcul
 - Si *Begin*="0" l'estat següent és 0 per esperar l'inici d'un nou càlcul

- Modificarem el protocol d'E/S del MCDv1
 - *Begin* i *End* estaran un cicle avançades a les dades
- Quan *Begin* valgui "1" indicarà que **al cicle següent** rebrem el primer nombre a RD-IN
 - El segon nombre es rebrà dos cicles després
- Quan el càlcul estigui complet *End* es posarà a "1" i, **al cicle següent** mostrarà el resultat a WR-OUT

MCDv2: graf d'estats UC per a la UPG

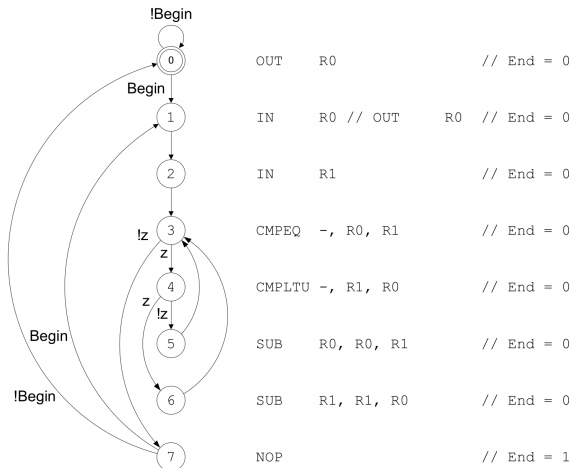


- A aquesta temporització, l'estat 0 no carrega RD-IN a cap registre
 - Els estats 1 i 2, carreguen els operands a R0 i R1
- Quan des de l'estat 3 es detecta que el càlcul ha finalitzat, salta a l'estat 7, on s'activa el senyal *End*
 - Com a aquest estat no es pot fer res més, la paraula de control serà NOP
 - A l'estat següent a l'estat 7 es mostrarà el resultat per WR-OUT
 - Però com podem encadenar un nou càlcul, l'estat següent pot ser 0 o 1
 - Per tant, a tots dos estats s'haurà de fer OUT
 - No pot portar a confusió a l'exterior del PPE perquè únicament un dels dos OUT's anirà precedit per *End*="1"
- Les dues accions de l'estat 1 es poden fer en paral·lel


- Entrada/Sortida (E/S) síncrona a la UPG
- Exemples d'entrada/sortida síncrona
 - Suma-4
 - Suma- N
 - MCD
 - Màxim- N
- Exercicis
- Conclusions

- Completeu el disseny de la unitat de control específica d'un PPE que permeti rebre N enters i calcular-ne el màxim.
- El primer valor que arriba és N (on $N \geq 1$) i estarà disponible en RD-IN al mateix cicle que el senyal *Begin* valgui "1" (cicle k).
- El primer nombre pel càlcul arriba al cicle següent (cicle $k+1$).
- Si $n > 1$, el segon nombre arriba al cicle $k+3$ i la resta de nombres arriben cada 4 cicles (és a dir, als cicles $k+7$, $k+11$, $k+15$, etc.).
- Una vegada s'ha iniciat un càlcul, s'ha d'ignorar el senyal *Begin* fins que aquest acabi.
- Al mateix cicle en què el resultat està disponible a la sortida WR-OUT, i per tant el senyal *End* es posa a "1"
 - Si al final d'aquest cicle *Begin* val "1", es començarà un nou càlcul.

Completeu el graf d'estats de la UC

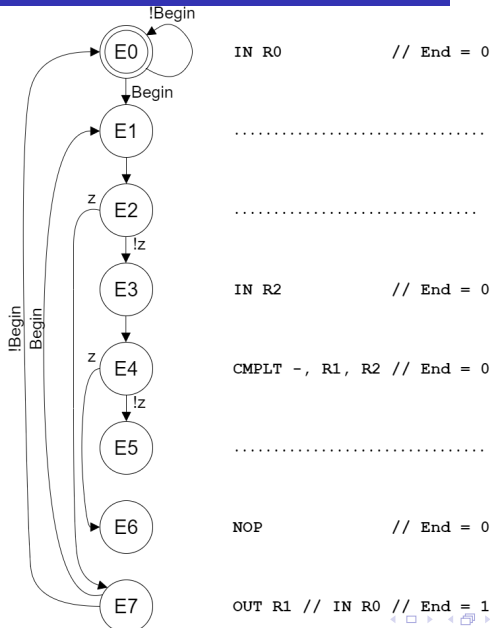

Completeu el graf d'estats de la UC

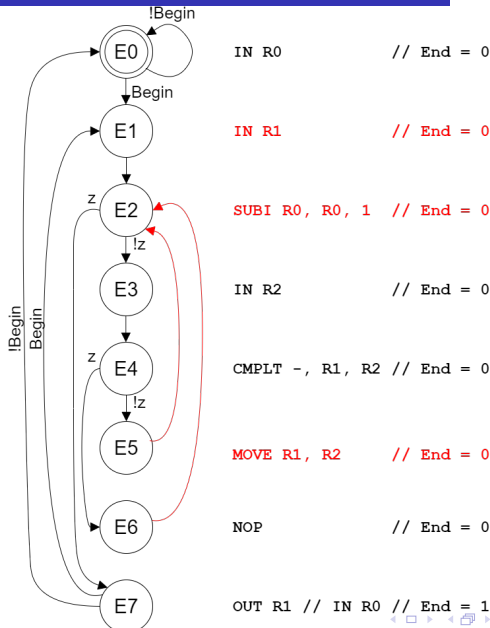

- Paper dels registres:
 - R0 s'inicialitza amb el valor N i després conté la quantitat de nombres pendents de ser tractats
 - R1 s'inicialitza amb el primer nombre i després conté el valor màxim detectat fins ara
 - R2 s'utilitza per llegir la resta de nombres
- A E2 es decrementa R0 i amb el bit z es decideix la sortida del bucle
- E3 i E4 obtenen un nou nombre i el comparen amb el màxim actual
- Si el nou nombre és el nou màxim, E5 el guarda a R1 i es torna a iterar
- L'estat E6 amb l'acció NOP garanteix que totes les iteracions del bucle triguen exactament 4 cicles
 - Tipus d'iteracions possibles:
 - Si el nombre llegit és nou màxim: $E3 \rightarrow E4 \rightarrow E5 \rightarrow E2$
 - Si el nombre llegit no és nou màxim: $E3 \rightarrow E4 \rightarrow E6 \rightarrow E2$
 - Garanteix sincronisme del PPE Màxim- N amb les dades que arriben de l'exterior a raó d'una cada quatre cicles


- Entrada/Sortida (E/S) síncrona a la UPG
- Exemples d'entrada/sortida síncrona
- **Exercicis**
- Conclusions

- Cal completar:
 - Mnemotècnics
 - Transicions al graf d'estats
 - Etiquetes de les transicions
- Aspectes a considerar:
 - Descomposar codi C en accions que pugui realitzar la UPG en un cicle
 - A les comparacions,
 - Ens poden forçar qui ha de ser el primer o el segon operand
 - Hem de tenir en compte si les dades són naturals o enters
 - Cal determinar el valor del bit z correspon a TRUE/FALSE al codi font
 - A les accions, ens poden forçar algun caràcter del mnemotècnic
 - Per exemple, cal multiplicar per 2 amb mnemotècnic que comenci per A
 - $\text{SHL R2, R2, \#1} \equiv \text{ADD R2, R2, R2}$
 - Cal pensar en accions sinònimes


- Completeu (arcs, etiquetes i mnemotècnics) el fragment graf d'estats de la UC perquè, juntament amb la UPG, implementi el fragment de codi indicat.
- Les dades són de tipus natural.

```
for (R0=0; R0<128; R0++) {
    R4=R4*2+R5;
    if ((R6>=R2) && (R0!=0))
        R6=not (R2)
}
```

R3=R3 - R4 ;

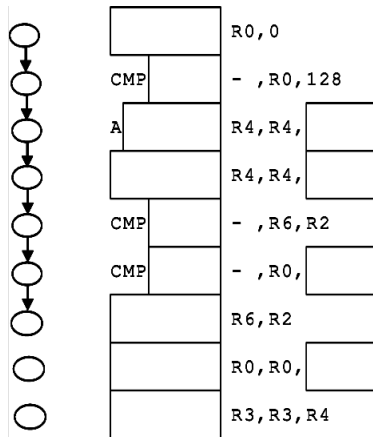


 - ```
for (R0=0; R0<128; R0++) {
 R4=R4*2+R5;
 if ((R6>=R2) && (R0!=0))
 R6=not(R2)
}
R3=R3-R4;
```



- Completeu (arcs, etiquetes i mnemotècnics) el fragment graf d'estats de la UC perquè, juntament amb la UPG, implementi el fragment de codi indicat.
- Les dades són de tipus enter.

 
```
for(R1=133; R1>-133; R1--) {
 // R1<0> es el bit
 // de menys pes de R1
 if (R1<0>==1)
 R2=R2+R1
}
R2=R2/4;
```





- Completeu (arcs, etiquetes i mnemotècnics) el fragment graf d'estats de la UC perquè, juntament amb la UPG, implementi el fragment de codi indicat.
- Les dades són de tipus enter.
 
```
for(R1=133; R1>-133; R1--) {
 // R1<0> es el bit
 // de menys pes de R1
 if (R1<0>==1)
 R2=R2+R1
}
R2=R2/4;
```




|       |            |        |
|-------|------------|--------|
| MOVEI | R1,        | 133    |
| CMP   | LEI -, R1, | -133   |
| ANDI  | -, R1,     | 1      |
| ADD   | R2,        | R2, R1 |
| SUBI  | R1,        | R1, 1  |
| SHAI  | R2,        | R2, -2 |

- Completeu (arcs, etiquetes i mnemotècnics) el fragment graf d'estats de la UC perquè, juntament amb la UPG, implementi el fragment de codi indicat.
- Les dades són de tipus natural.

```

if (R3 > 50) {
 while (R0 >= R2) {
 R0 = R0 / 2;
 R3 = R3 - 1;
 }
}
else {
 // | es OR bit a bit
 R3 = R2 | R3;
}
R4 = R0 + R3;

```

 


- Completeu (arcs, etiquetes i mnemotècnics) el fragment graf d'estats de la UC perquè, juntament amb la UPG, implementi el fragment de codi indicat.
- Les dades són de tipus natural.

```

if (R3 > 50) {
 while (R0 >= R2) {
 R0 = R0 / 2;
 R3 = R3 - 1;
 }
}
else {
 // | es OR bit a bit
 R3 = R2 | R3;
}
R4 = R0 + R3;

```

 


|         |    |    |    |
|---------|----|----|----|
| CMPLEUI | -  | R3 | 50 |
| CMPLEU  | -  | R2 | R0 |
| SHLI    | R0 | R0 | -1 |
| SUBI    | R3 | R3 | 1  |
| OR      | R3 | R2 | R3 |
| ADD     | R4 | R0 | R3 |

- Enunciat disponible a Atenea
  - [https://atenea.upc.edu/pluginfile.php/3603442/mod\\_assign/introattachment/0/Tema%208%20-%20Exercicis%20en%20paper.pdf?forcedownload=1](https://atenea.upc.edu/pluginfile.php/3603442/mod_assign/introattachment/0/Tema%208%20-%20Exercicis%20en%20paper.pdf?forcedownload=1)
- Entrega a Atenea fins el dilluns 16/11
  - Format PDF
  - Per fer els grafs d'estats us pot resultar útil l'editor on-line [https://www.cs.unc.edu/~otternes/comp455/fsm\\_designer/](https://www.cs.unc.edu/~otternes/comp455/fsm_designer/)
  - Els esquemes lògics els podeu fer a mà i posteriorment fotografiar-los/escanejar-los o utilitzar alguna eina d'edició de circuits (Logic Works, ...)

- Entrada/Sortida (E/S) síncrona a la UPG
- Exemples d'entrada/sortida síncrona
- Exercicis
- **Conclusions**

- Esquema UC+UPG amb entrada/sortida

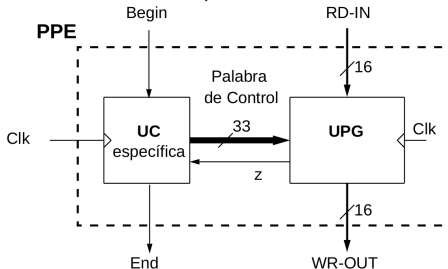

- Donat un problema, resoldre'l amb UPG+UC pot trigar més cicles i tenir un  $T_p$  major que si s'hagués resolt amb una UP específica
  - Però podrem reutilitzar la UPG per a d'altres problemes
  - I el cost de desenvolupament serà menor que utilitzat UP específica
- A alguns casos, la UPG rebrà dades de l'exterior (bus RD-IN) a un ritme d'una dada cada  $N$  cicles
  - Pot ser necessari utilitzar l'acció NOP per garantir que cada iteració del bucle triga exactament  $N$  cicles
- No oblideu realitzar el qüestionari ET8b i exercicis en paper (slide 39)

Llevat que s'indiqui el contrari, les figures, esquemes, cronogrames i altre material gràfic o bé han estat extrets de la documentació de l'assignatura elaborada per Juanjo Navarro i Toni Juan, o corresponen a enunciats de problemes i exàmens de l'assignatura, o bé són d'elaboració pròpia.

- [1] [Online]. Available: <https://www.victorinox.com/global/en/Products/Swiss-Army-Knives/Medium-Pocket-Knives/Explorer/p/1.6703>.

# Introducció als Computadors

## Tema 8: Unitat de Procés General (UPG)

<http://personals.ac.upc.edu/enricm/Docencia/IC/IC8b.pdf>

Enric Morancho  
([enricm@ac.upc.edu](mailto:enricm@ac.upc.edu))

Departament d'Arquitectura de Computadors  
Facultat d'Informàtica de Barcelona  
Universitat Politècnica de Catalunya



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona

2020-21, 1<sup>er</sup> quad.

Presentació publicada sota llicència Creative Commons 4.0