

Introducció als Computadors

Tema 7: Processadors de Propòsit Específic (PPE's)

<http://personals.ac.upc.edu/enricm/Docencia/IC/IC7a.pdf>

Enric Morancho
(enricm@ac.upc.edu)

Departament d'Arquitectura de Computadors
Facultat d'Informàtica de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona

2020-21, 1^{er} quad.


Presentació publicada sota llicència Creative Commons 4.0

Unitat de Control (UC)



[1]

Unitat de Procés (UP)

 

[2]


- Introducció
- Disseny de PPE's amb Unitat de Control i Unitat de Procés
- Exemples: Suma- N
- Bloc auxiliars
- Conclusions
- Autoaprenentatge

- Tractarem CLS's de major complexitat que els fets fins ara
 - PPE's: Processadors de propòsit específic
 - Processaran dades típicament de $n = 8$ o $n = 16$ bits
 - Fer el graf d'estats és inviable
 - Anàleg al que vàrem fer amb els CLC's
- Separarem la funcionalitat dels PPE's en dos CLS's
 - Unitat de Procés (UP)
 - Processarà les dades de n bits
 - També anomenat *data path*
 - Disseny ad-hoc
 - Unitat de Control (UC)
 - Generarà els senyals de control per a l'UP:
Senyals de selecció per a multiplexors, senyals de càrrega per als registres, ...
 - També s'encarregarà dels senyals d'entrada/sortida de control del PPE
 - Tindrà pocs estats
 - Serà similar als CLS's del tema anterior


- Especificació:

- Dissenyar un PPE que realitzi la suma modular mòdul 2^8 d'una seqüència de quatre nombres naturals codificats amb 8 bits.
- Els nombres a sumar arriben per l'entrada *DATO* de 8 bits a raó d'un nombre per cicle, començant pel cicle on el senyal d'entrada *Ini* val "1".
- Un cop terminat el càlcul, el resultat estarà disponible a la sortida de 8 bits *RESULT* durant un cicle, en el qual la sortida *Fin* valdrà "1"
 - El senyal *RESULT* només és significatiu quan *Fin* val "1"

 
- Encapsulat i cronograma simplificat d'exemple




Cicle	0	1	2	3	4	5	6
Ini	0	1	0	0	0	0	0
DATO (dec)	x	23	5	12	18	x	x
RESULT (dec)	x	x	x	x	x	58	x
Fin	0	0	0	0	0	1	0

 

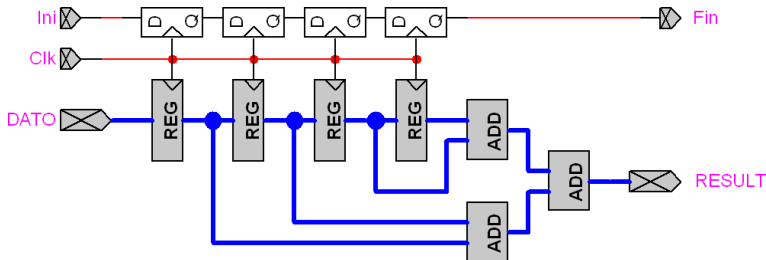- Implementat com a CLC:
 - Però ens han demanat un CLS amb una temporització determinada!
 - El nombre d'entrades tampoc s'ajusta al demanat
- **No compleix l'especificació**




- Utilitza quatre biestables i quatre registres per retenir les entrades dels quatre darrers cicles i 3 sumadors per sumar-les de cop
 - *Shift register*
 - Compleix l'especificació funcional
 - Podria ser vàlid per sumar 4 nombres però, i per sumar-ne $N = 100$?
 - El T_c es dispararia (la solució no és escalable)
 - El determina el camí b-s. Un sumador en arbre tindria $\lceil \log_2 N \rceil$ nivells
- Tampoc la considerem vàlida

 

- Utilitza quatre biestables i quatre registres per retenir les entrades dels quatre darrers cicles i i 3 sumadors fer sumes parcials cada cicle
 - Compleix l'especificació funcional
 - El T_p dels camis està més equilibrat que abans
 - Però l'ús de recursos segueix sent molt alt
 - Suma- N necessitaria $N - 1$ sumadors, N registres i N biestables
- Tampoc la considerem vàlida
 - Sumarem les dades a mesura que es rebin, sense esperar tenir-les totes
 - El PPE només utilitzarà un bloc sumador i un registre

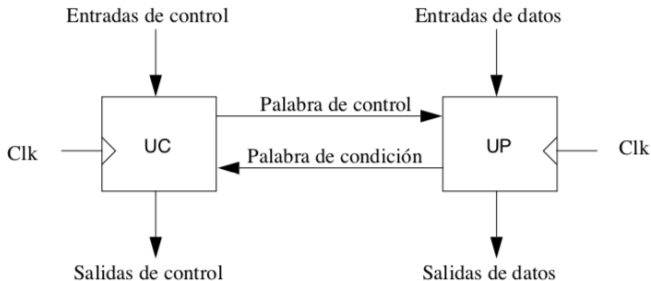- Introducció
- Disseny de PPE's amb Unitat de Control i Unitat de Procés
- Exemples: Suma- N
- Bloc auxiliars
- Conclusions
- Autoaprenentatge



- **Cada cicle:** comunicació entre UC i UP

- La UC genera, a partir del seu estat actual, les sortides de control i la "paraula de control" que governarà la UP
 - Exemple: senyals de selecció dels multiplexors
- La UP fa el seu processament, genera sortides de dades i retorna a la UC una "paraula de condició" que notifica esdeveniments rellevants
 - Exemple: que el resultat d'una operació ha estat 0
- La UC calcula el seu estat futur a partir del seu estat actual, la "paraula de condició" i les entrades de control del PPE.

- Estarà format pels blocs seqüencials (registres, biestables) interconnectats amb els blocs combinacionals (sumadors, comparadors, shifters, multiplexors, portes lògiques,...) necessaris per a realitzar el processament a implementar
- La UP enviarà a la UC la informació necessària perquè aquesta pugui prendre les decisions relatives al control per al cicle següent
 - Paraula de condició
 - "Avaluació de bucles i estructures condicionals"
- Entrades de la UP:
 - Entrades de dades del PPE
 - Paraula de control generada per la UC
- Sortides de la UP:
 - Sortides de dades del PPE
 - Paraula de condició

- Podem expressar la tasca del PPE com a pseudocodi:


```
if (Ini(t) == 1) {  
    RESULT(t+4) =  $\sum_{i=0}^3 DATO(t+i) \bmod 2^8$ ;  
    Fin(t+4) = 1;  
}
```

- Si ens centrem en el processament de les dades:

```
tmp = DATO(t);  
tmp = (tmp + DATO(t + 1)) mod  $2^8$ ;  
tmp = (tmp + DATO(t + 2)) mod  $2^8$ ;  
tmp = (tmp + DATO(t + 3)) mod  $2^8$ ;  
RESULT(t + 4) = tmp;
```


- La variable *tmp* haurà d'emmagatzemar-se a un registre
- Necessitarem un sumador
- tmp* s'ha de poder actualitzar des de *DATO* o des del sumador
 - Multiplexor a l'entrada de REG amb un senyal de control
- Faltarà generar el senyal *Fin* i el senyal de control del multiplexor com toca, però això és feina de la UC

 - Necessita:
 - Un registre per a emmagatzemar el valor acumulat fins ara de la suma
 - Un bloc sumador
 - Un multiplexor per a tractar el primer nombre
- Es mostra un possible disseny de la UP
 - La UC haurà de generar el senyal de control Mx (i Fin)




- CLS amb pocs senyals d'entrada i de sortida
 - Es podrà fer el graf d'estats com al tema anterior
 - Model de Moore
- Genera la "paraula de control" per governar la UP
- Senyals d'entrada de la UC:
 - Senyals de control del PPE
 - Típicament, validen les dades al bus d'entrada del PPE
 - "Paraula de condició" generada per la UP
- Senyals de sortida de la UC:
 - "Paraula de control" per a la UP
 - Senyals de control del PPE
 - Típicament, validen les dades al bus de sortida del PPE


- Serà un CLS amb una entrada (*Ini*) i dues sortides (*Fin* i *Mx*)
 - La paraula de control és un únic bit (*Mx*)
 - No hi ha paraula de condició
- Considerem cinc estats:
 - E0: carrega a registre *DATO*
 - E1: carrega a registre la suma de *DATO* (2^{on} operand) amb registre
 - E2: carrega a registre la suma de *DATO* (3^{er} operand) amb registre
 - E3: carrega a registre la suma de *DATO* (4^{rt} operand) amb registre
 - E4: valida *RESULT* (posa *Fin*="1") i carrega a registre *DATO*
- E0 i E4 carreguen *DATO* al registre per si al final del cicle *Ini*="1"

 

Cicle	0	1	2	3	4	5	6
Ini	0	1	0	0	0	0	0
DATO (dec)	10	23	5	12	18	30	x
Estat UC	E0	E0	E1	E2	E3	E4	E0
Mx	0	0	1	1	1	0	0
RESULT (dec)	x	10	23	28	40	58	30
Fin	0	0	0	0	0	1	0

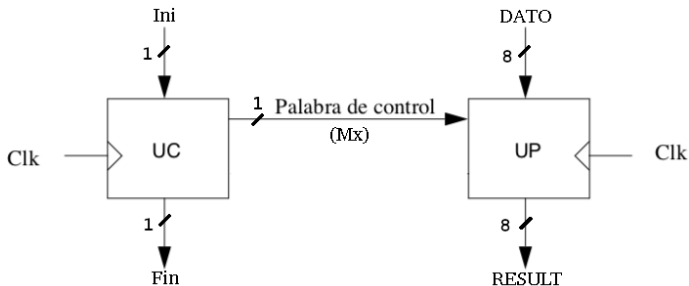

SUMA-4 versus tercera aproximació

 

- Com processaria cada implementació aquest cronograma?


Cicle	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ini	0	1	0	1	0	0	0	0	0
DATO (dec)	x	23	5	12	18	22	7	x	x
RESULT (dec)									
Fin									

- Introducció
- Disseny de PPE's amb Unitat de Control i Unitat de Procés
- **Exemples: Suma- N**
- Bloc auxiliars
- Conclusions
- Autoaprenentatge

- Dissenyarem un PPE per a calcular la suma mòdul 2^8 de N nombres
- El PPE tindrà els senyals de control *Inici* i *Fi*, l'entrada de dades X i la sortida de dades W .
 - Primer rebrem el valor N per l'entrada X
 - Assumim $N \geq 1$
 - A continuació rebrem els N nombres per X , a raó d'un per cicle.
 - La suma s'ha de mostrar per W
- Veurem tres versions del PPE
 - La UP serà la mateixa als tres casos
 - La UC serà pròpia de cada cas
 - Es diferenciarien en la interpretació dels senyals de control
 - Sincronisme entre senyals de control del PPE i els busos d'entrada/sortida



```
num = X(t); // X(t) = N, la quantitat de nombres a sumar
suma = 0;
while (num > 0) {
    suma = suma + X(t+N+1-num); // X(t+1) -> primer nombre
    num = num - 1;
}
W = suma;
```

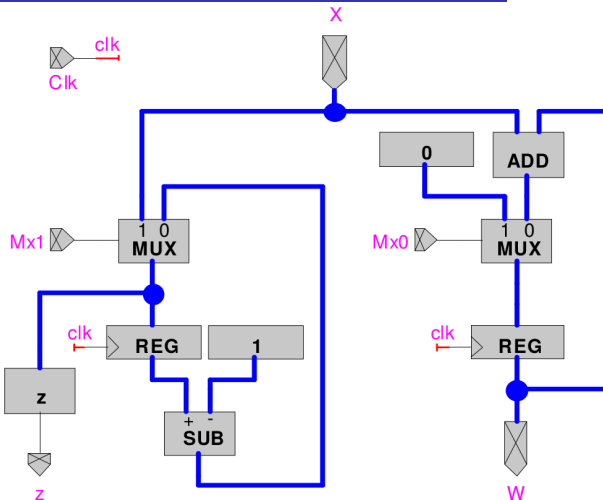- Què necessita la UP per poder implementar l'algorisme?
 - Dos registres:
 - Un per emmagatzemar la suma i un altre per l'iterador del bucle
 - Dos blocs aritmètics
 - Per actualitzar la suma i el nombre d'iteracions
 - Un bloc z, perquè la UC sigui conscient del final del bucle
 - Multiplexors per poder triar entre inicialitzar o actualitzar els registres





- La paraula de condició estarà formada pel senyal z
 - $z = 1 \iff$ el valor a l'entrada del registre és 0
- La paraula de control estarà formada pels senyals $Mx0$ i $Mx1$

  - Si $Inici(c)=1$ llavors $X(c+1)=N$, $X(c+2) \dots X(c+N+1)$ són N nombres
 - $W(c+N+2)=$ la suma i $Fi(c+N+2)=1$
 - Fi val 0 la resta de cicles
- Ignorarem el valor de $Inici$ durant tot el càlcul, des de $c+1$ a $c+N+2$.
- Completeu el graf amb les etiquetes i transicions que falten





  - Si $Inici(c)=1$ llavors $X(c+1)=N$, $X(c+2) \dots X(c+N+1)$ són N nombres
 - $W(c+N+2)=$ la suma i $Fi(c+N+2)=1$
 - Fi val 0 la resta de cicles
- Ignorarem el valor de $Inici$ durant tot el càlcul, des de $c+1$ a $c+N+2$.
- Completeu el graf amb les etiquetes i transicions que falten





- Estats: E0: espera, E1: inicialitza regs., E2: bucle de càlcul, E3: presenta resultat

 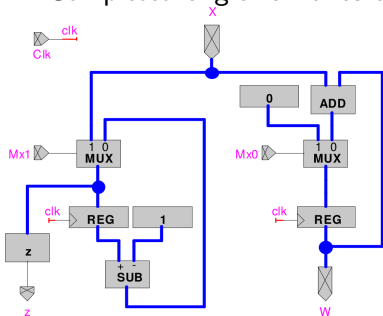- Ara no ignorarem el valor de *Inici* mentre es faci el càlcul.
 - Si *Inici* val 1 en algun cicle entre $c+1$ i $c+N+2$, avortarem el càlcul.
- Completeu el graf amb les etiquetes i transicions que falten





  - Ara no ignorarem el valor de *Inici* mentre es faci el càlcul.
 - Si *Inici* val 1 en algun cicle entre $c+1$ i $c+N+2$, avortarem el càlcul.
- Completeu el graf amb les etiquetes i transicions que falten





- Estats: E0: espera, E1: inicialitza regs., E2: bucle de càlcul, E3: presenta resultat

 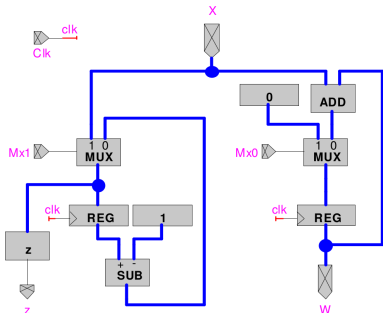- Ara rebrem el valor N al cycle c , (en paral·lel amb $Inici=1$)
 - El resultat es mostrarà al cycle $c+N+1$
- Ignorarem el valor d' $Inici$ durant tot el càlcul
- Completeu el graf amb les etiquetes i transicions que falten



  
- Ara rebrem el valor N al cicle c, (en paral·lel amb *Inici*=1)
 - El resultat es mostrarà al cicle c+N+1
- Ignorarem el valor d'*Inici* durant tot el càlcul
- Completeu el graf amb les etiquetes i transicions que falten



- Estats: E0: espera i inicialitza regs., E1: bucle de càlcul, E2: presenta resultat

● Parametrització UC

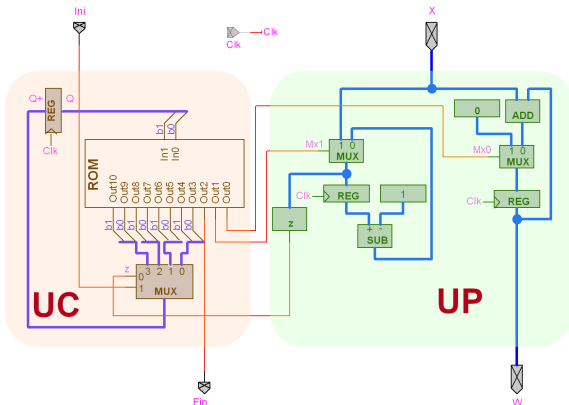- $n=2$ (Ini, z)
- $m=3$ ($Fi, Mx1, Mx0$)
- $k=\lceil \log_2 4 \rceil = 2$
- mida ROM: 44 bits
 - 4 paraules (2^k)
 - 11 bits/paraula ($2^n \cdot k + m$)



● El contingut de la ROM (*programa?*) determina la versió de Suma-N

In	Out (v1.0)									
10	10	9	8	7	6	5	4	3	2	10
00	0	1	0	1	0	0	0	0	0	x x
01	1	0	1	0	1	0	1	0	0	11
10	1	1	1	0	1	1	1	0	0	00
11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	x x







In	Out (v2.0)									
10	10	9	8	7	6	5	4	3	2	10
00	0	1	0	1	0	0	0	0	0	x x
01	0	1	0	1	1	0	1	0	0	11
10	0	1	0	1	1	1	1	0	0	00
11	0	1	0	1	0	0	0	0	1	x x

In	Out (v3.0)									
10	10	9	8	7	6	5	4	3	2	10
00	0	1	0	1	0	0	0	0	0	11
01	1	0	0	1	1	0	0	1	0	00
10	0	1	0	1	0	0	0	0	1	11
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x


- La UC de Suma-4 té més estats que les de Suma- N !!
 - La UC de Suma-4 incorpora dins del seu estat la informació de quants operands s'han rebut
 - Les UCs de Suma- N deleguen mantenir aquesta informació a la UP de Suma- N
 - La UP notificarà a la UC que ja s'han rebut tots els operands
- Els senyals de control $Mx0$ i $Mx1$ es poden fusionar en un de sol perquè a cada cicle tenen el mateix valor
 - La ROM passaria a ser de 40 bits

- Introducció
- Disseny de PPE's amb Unitat de Control i Unitat de Procés
- Exemples: Suma- N
- **Bloc auxiliars**
- Conclusions
- Autoaprenentatge


Multiplexors Mx-2-1, Mx-4-1, Mx-8-1

      



- MUX 2-1

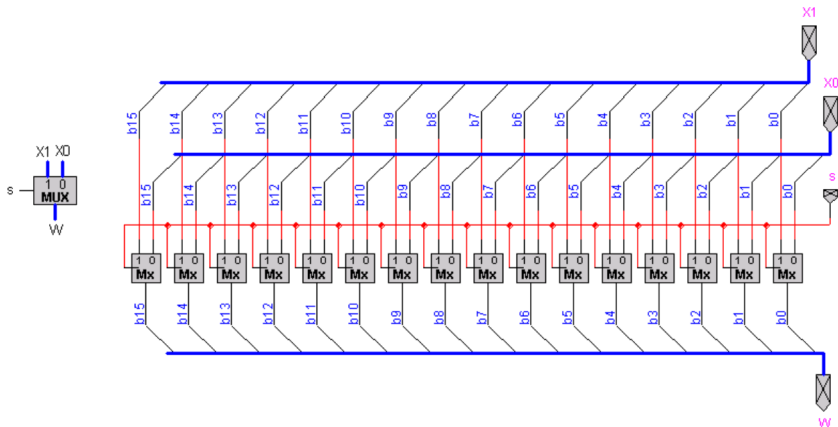

• MUX 4-1

 


• MUX 8-1

  



- Els registres actualitzen cada cicle el valor que s'hi emmagatzema
 - Alguns CLS's necessitaran retenir els valors varis cicles
 - Utilitzaran un bloc anomenat registre amb senyal de càrrega
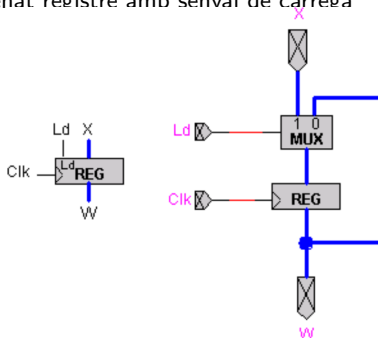
```
if (Ld(t) == 1)
    W(t+1) = X(t);
else
    W(t+1) = W(t);
```



- Al calcular el T_p d'un camí que acabi a un registre amb senyal de càrrega, cal travessar el multiplexor abans d'arribar als biestables
- Es podria implementar sense fer servir el multiplexor i fent que l'entrada *Clk* del REG sigui el resultat d'una AND-2 de *Clk* i *Ld*?
  
```
if (Ld(t)==1)
    W(t+1) = X(t);
else
    W(t+1) = W(t);
```





- Ompliu el cronograma amb el comportament d'un registre amb càrrega

Cicle	0	1	2	3	4	5	6
X	0x12	0x14	0x26	0x43	0x90	0x33	0x87
Ld	0	1	0	0	1	1	0
W	0x27						

```

  if (Ld(t) == 1)
    W(t+1) = X(t);
else
    W(t+1) = W(t);
    
```




- Ompliu el cronograma amb el comportament d'un registre amb càrrega

Cicle	0	1	2	3	4	5	6
X	0x12	0x14	0x26	0x43	0x90	0x33	0x87
Ld	0	1	0	0	1	1	0
W	0x27	0x27	0x14	0x14	0x14	0x90	0x33

- Introducció
- Disseny de PPE's amb Unitat de Control i Unitat de Procés
- Exemples: Suma- N
- Bloc auxiliars
- **Conclusions**
- Autoaprenentatge

 - Descomposarem els PPE's en dos CLS's:
 - Unitat de Control (UC) i Unitat de Procés (UP)



- Cada cicle:
 - La UC generarà, en funció del seu estat actual, la "paraula de control" que governarà la UP i les sortides de control
 - La UP farà el processament determinat per la "paraula de control" i generarà la "paraula de condició" i les sortides de dades
 - La UC calcularà el seu estat futur en funció del seu estat actual, la "paraula de condició" i les entrades de control
- Heu d'estudiar el document d'autoaprenentatge (slide 37)
- No oblideu realitzar el qüestionari d'Atenea ET7a

- Introducció
- Disseny de PPE's amb Unitat de Control i Unitat de Procés
- Exemples: Suma- N
- Bloc auxiliars
- Conclusions
- Autoaprenentatge

- Estudieu pel vostre compte el document d'Atenea "8 ejercicios resueltos de E/S síncrona"
<https://atenea.upc.edu/mod/resource/view.php?id=1673000>
 - Mostra fins a 8 variacions del problema de sumar quatre nombres
 - S'introdueixen modificacions a la senyalització de l'inici d'arribada de dades, de la finalització del càlcul, així com la possibilitat d'avortar un càlcul en curs

Llevat que s'indiqui el contrari, les figures, esquemes, cronogrames i altre material gràfic o bé han estat extrets de la documentació de l'assignatura elaborada per Juanjo Navarro i Toni Juan, o corresponen a enunciats de problemes i exàmens de l'assignatura, o bé són d'elaboració pròpia.

[1] [Online]. Available: <https://www.centives.net/S/2012/what-does-it-take-to-be-an-orchestra-conductor/>.

[2] [Online]. Available: http://tandemedicions.com/aplicaciones/siringa1Esp/teoria/vlc/la_orquesta.html.

Introducció als Computadors

Tema 7: Processadors de Propòsit Específic (PPE's)

<http://personals.ac.upc.edu/enricm/Docencia/IC/IC7a.pdf>

Enric Morancho
(enricm@ac.upc.edu)

Departament d'Arquitectura de Computadors
Facultat d'Informàtica de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona

2020-21, 1^{er} quad.

Presentació publicada sota llicència Creative Commons 4.0